
Master SESI
Systèmes Multi-processeurs
Cours du professeur Alain Greiner
Examen de juin 2014
Cet examen est sans documents

On s'intéresse dans cet exercice au contrôleur de disque respectant le protocole Pibus (pibus_block_device) utilisé dans les trois derniers TP de l'UE MULTI (TP8,TP9,TP10).

PARTIE A : Architecture interne du contrôleur de disque (13 points)

Du point de vue du Pibus, le contrôleur de disque est à la fois un maître et une cible. On rappelle qu'il possède 8 registres de 32 bits adressables :

- BDEV_BUFFER	0x00 (write-only)	adresse de base du tampon mémoire.
- BDEV_COUNT	0x04 (write-only)	nombre de blocs à transférer.
- BDEV_LBA	0x08 (write-only)	Index du premier bloc sur le disque.
- BDEV_OP	0x0C (write-only)	type d'opération demandée et démarrage.
- BDEV_STATUS	0x10 (read-only)	état global du contrôleur de disque.
- BDEV_IRQ_ENABLE	0x14 (write-only)	interruptions autorisées si non-nul.
- BDEV_SIZE	0x18 (read-only)	retourne la capacité de stockage totale (blocs).
- BDEV_BLOCK	0x1C (read-only)	retourne le nombre d'octets dans un bloc.

Trois types d'opérations peuvent être demandées par une écriture dans BDEV_OP :

- opération GET : lecture de BDEV_COUNT blocs de 512 octets sur le disque, et écriture des données en mémoire à l'adresse contenue dans BDEV_BUFFER.
- opération PUT : lecture de BDEV_COUNT blocs de 512 octets en mémoire à l'adresse contenue dans BDEV_BUFFER et écritures des données sur le disque.
- opération NOP : aucun transfert, et arrêt du transfert en cours.

En réponse à une commande de lecture du registre BDEV_STATUS, le contrôleur de disque peut retourner les valeurs suivantes :

- IDLE 0 : aucun transfert en cours
- BUSY 1 : transfert en cours non terminé
- GET_SUCCESS 2 : transfert type GET terminé sans erreur
- PUT_SUCCESS 3 : transfert type PUT terminé sans erreur
- GET_ERROR 4 : transfert type GET terminé, mais adresse mémoire illégale
- PUT_ERROR 5 : transfert type PUT terminé, mais adresse mémoire illégale

Toute lecture du registre BDEV_STATUS a l'effet d'un « soft reset », puisqu'elle interrompt le transfert en cours, en re-initialisant le registre BDEV_OP à la valeur NOP, et en désactivant l'interruption signalant la fin de transfert.

Outre les registres adressables ci-dessus, le composant pibus_block_device contient deux automates (TARGET_FSM et MASTER_FSM), quelques registres non visibles du logiciel, et un tampon de mémoire locale permettant de stocker un bloc de 512 octets.

L'automate **TARGET_FSM** est un automate de Moore chargé de recevoir, décoder, exécuter et répondre aux commandes de lecture ou d'écriture envoyées par le système d'exploitation vers le contrôleur de disque.

Question A1 (1 point) Quelle est la longueur du segment alloué au contrôleur de disque. Pourquoi l'adresse de base de ce segment doit-elle être alignée ?

Question A2 (1 point) Expliquez précisément pourquoi ce segment doit être non cachable.

Question A3 (1 point) Dans quel cas le contrôleur de disque renvoie-t-il un code d'erreur sur le Pibus en réponse à une commande de lecture ou d'écriture ?

Les signaux qui contrôlent les transitions de l'automate TARGET_FSM sont les suivants :

- SEL (1 bit) : signal Pibus indiquant que le composant est sélectionné
- READ (1 bit) : signal Pibus indiquant le sens du transfert
- A4, A3, A2 (3 bits) : bits de l'adresse Pibus désignant le registre cible

Les signaux générés par cet automate sont les suivants :

- ACK_WEN (1 bit) : signal autorisant l'écriture d'une valeur sur le bus ACK
- ACK_VAL (2 bit) : valeur réponse ACK : READY, WAIT, ERROR
- DT_WEN (1 bit) : signal autorisant l'écriture d'une valeur sur le bus DT
- DT_VAL (2bits) : valeur réponse DT : BDEV_STATUS, BDEV_SIZE, BDEV_BLOCK
- BUF_WEN (1 bit) : signal autorisant l'écriture dans le registre BDEV_BUFFER
- CNT_WEN (1 bit) : signal autorisant l'écriture dans le registre BDEV_COUNT
- LBA_WEN (1 bit) : signal autorisant l'écriture dans le registre BDEV_LBA
- OP_WEN (1 bit) : signal autorisant l'écriture dans le registre BDEV_OP
- IRQ_WEN (1 bit) : signal autorisant l'écriture dans le registre BDEV_IRQEN
- OP_RST (1 bit) : signal autorisant la remise à zéro du registre BDEV_OP

Question A4 (1 point) Quel composant matériel génère-t-il le signal PIBUS SEL qui indique que le contrôleur de disque est la cible d'une transaction de lecture ou d'écriture ? Comment ce composant détermine-t-il la cible de la transaction ?

L'automate TARGET_FSM décode la commande dans l'état IDLE, et renvoie la réponse dans un des autres états. Il n'introduit donc pas de cycles d'attente sur le bus.

Question A5 (1 points) Complétez le graphe des transitions de l'automate TARGET FSM, en attachant à chaque transaction l'expression Booléenne autorisant cette transition.

Question A6 (1 point) Complétez le tableau ci-dessous définissant la fonction de génération de l'automate TARGET_FSM.

L'automate **MASTER_FSM** est chargé d'effectuer les transferts de données commandés par les écritures dans les registres adressables du contrôleur de disque. Pour effectuer ces transferts, l'automate construit des rafales d'une longueur de 512 octets (1 bloc).

Outre son propre registre d'état, l'automate MASTER_FSM contrôle l'incrémentement du registre BDEV_BUFFER contenant l'adresse mémoire, et la décrémentation du registre BDEV_COUNT contenant le nombre de blocs restant à transférer. Il contrôle également un décompteur WORD_COUNT, qui décompte le nombre de mots de 32 bits dans une rafale.

Les signaux qui contrôlent les transitions de cet automate sont les suivants :

- OP (2 bits) : commande enregistrée dans BDEV_OP (3 valeurs : PUT, GET, NOP)
- GNT (1 bit) : signal Pibus indiquant que le bus a été alloué
- ACK (2 bits) : signal de réponse Pibus (3 valeurs : READY, WAIT, ERROR)
- B_LAST (1 bit) : Le décompteur de blocks a atteint la valeur 1
- W_LAST (1 bit) : Le décompteur de mots a atteint la valeur 1.

Les signaux générés par cet automate sont les suivants :

- REQ (1 bit) : signal Pibus de requête d'allocation du bus
- CMD_EN (1 bit) : autorisation d'émettre une commande sur le bus.
- READ (1 bit) : signal Pibus définissant le sens de l'échange sur le bus
- LOCK (1 bit) : signal Pibus indiquant la dernière adresse d'une rafale
- B_DEC (1 bit) : signal de décrémentation du registre BDEV_COUNT
- W_DEC (1 bit) : signal de décrémentation du registre WORD_COUNT
- W_INIT (1 bit) : signal d'initialisation du compteur WORD_COUNT
- IRQ_ACTIVE (1 bit) : signal d'interruption indiquant la fin d'un transfert

Question A7 (1 point) Rappelez à quoi sert le signal LOCK, en précisant quel composant matériel utilise ce signal.

L'automate MASTER_FSM demande l'allocation du bus dans les états PUT_REQ et GET_REQ. Les états PUT_AD, PUT_DTAD, PUT_DT implémentent le pipe-line pour une rafale de lectures en mémoire. De même, les états GET_AD, GET_DTAD, GET_DT implémentent le pipe-line pour une rafale d'écritures en mémoire.

L'écriture ou la lecture d'un bloc de 512 octets sur le disque est réalisé en un seul cycle dans les états PUT_BLOCK ou GET_BLOCK respectivement, ce qui impose l'existence d'une mémoire locale d'une capacité de 512 octets.

Les deux états PUT_TEST et GET_TEST permettent à l'automate de tester si le bloc qui vient d'être transféré est le dernier.

Question A8 (1 point) Dans quel(s) état(s) de cet automate l'interruption signalant la fin du transfert est-elle activée ? Quelle condition fait sortir l'automate de ces états ?

Question A9 (2 points) Complétez le graphe des transitions de l'automate MASTER_FSM en attachant à chaque transition l'expression Booléenne autorisant cette transaction. On se limitera aux transactions étiquetées A à Q.

Question A10 (2 points) Remplissez le tableau définissant la fonction de génération de l'automate MASTER_FSM. Attention : cet automate n'est pas d'un automate de Moore.

Question A11 (1 point) Quelle est la durée d'occupation du bus pour transférer un bloc, dans l'hypothèse d'un contrôleur mémoire rapide capable de répondre sans cycles d'attente.

PARTIE B : Pilotage du contrôleur de disque par le système d'exploitation (7 points)

Question B1 (1 point) Pourquoi le système d'exploitation est-il seul autorisé à programmer un transfert de données entre le disque et la mémoire.

Question B2 (1 point) quels sont les arguments des deux appels système `ioc_read()` et `ioc_write()` fournis par le GIET pour déclencher une opération GET ou une opération PUT ? On précisera le type et la signification des arguments


Question B3 (1 point) Le contrôleur de disque étudié dans la première partie est mono-canal, ce qui signifie qu'il n'est pas capable d'exécuter plusieurs transferts en parallèle. Dans une architecture multi-processeurs, comment le GIET garantit-il que deux appels systèmes exécutés par deux applications logicielles indépendantes s'exécutant sur deux processeurs différents ne déclenchent pas des accès concurrents aux registres du contrôleur de disque ? Décrivez précisément le mécanisme utilisé par le GIET pour garantir un accès exclusif.

Question B4 (1 point) Quelle vérification effectue le GIET avant de lancer le transfert ? Cette vérification doit être effectuée même dans le cas d'une application mono-tâche où il n'y a pas de risque d'accès concurrents.

Question B5 (1 point) Quels registres du contrôleur de disque doivent être accédés, et dans quel ordre, pour lancer effectivement le transfert lorsque les vérifications sont effectuées ?

 Question B6 (2 point) Décrivez précisément le mécanisme permettant au système d'exploitation d'être informé qu'un transfert est terminé. Comment le système d'exploitation est-il informé que le transfert a échoué lorsque l'adresse du tampon mémoire appartient bien à l'espace utilisateur, mais ne correspond à aucun segment défini ? Quelle fonction libère le verrou protégeant l'accès au contrôleur de disque ?

Fonction de transition automate TARGET_FSM




Fonction de génération automate TARGET_FSM

	ACK WEN	ACK VAL	DT WEN	DT VAL	BUF WEN	CNT EN	LBA WEN	OP WEN	IRQ WEN	0P RST
IDLE										
W_BUFFER										
W_COUNT										
W_LBA										
W_OP										
W_IRQEN										
R_STATUS										
R_SIZE										
R_BLOCK										
ERROR										

Fonction de génération automate MASTER_FSM

	REQ	CMD_EN	READ	LOCK	W_DEC	B_DEC	W_INIT	IRQ_ACTIVE
IDLE								
PUT_REQ								
PUT_AD								
PUT_DTAD								
PUT_DT								
PUT_BLOCK								
PUT_TEST								
PUT_SUCCESS								
PUT_ERROR								
GET_BLOCK								
GET_REQ								
GET_AD								
GET_DTAD								
GET_DT								
GET_TEST								
GET_SUCCESS								
GET_ERROR								

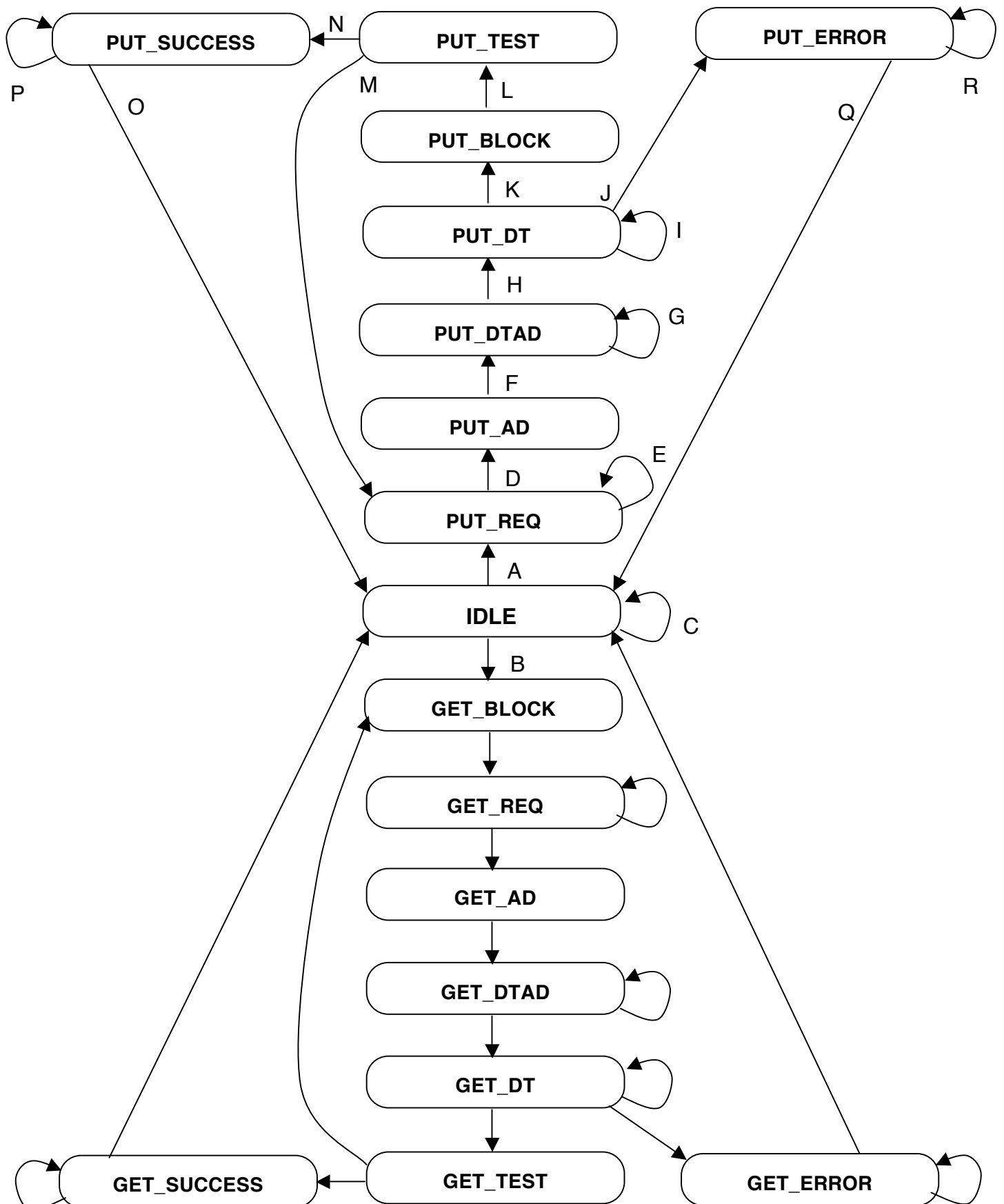Fonction de transition automate MASTER_FSM



Question A1 Segment alloué au contrôleur de disques

Puisqu'il existe 8 registres adressables de 4 octets chacun, la longueur du segment est de 32 octets. L'adresse de base doit être un multiple de 32, pour qu'il soit possible de décoder le registre cible en n'analysant que les 3 bits A4, A3, A2 de l'adresse.

Question A2 Cachabilité

Comme pour tous les périphériques, le segment alloué au contrôleur de disque contient des registres adressables dont le contenu peut être modifié par le périphérique lui-même (registre BDEV_STATUS en particulier). Si la valeur contenue dans un de ces registres était recopiée dans un cache, il y aurait une incohérence entre la valeur contenue dans le registre et la valeur contenue dans le cache.

Question A3 Cas d'erreur

Trois registres sont en lecture seulement. Cinq registres sont en écriture seulement. Les huit registres ayant des adresses différentes, le matériel peut vérifier que chaque registre est bien accédé dans le mode attendu... et il ne s'en prive pas.

Question A4 Signal SEL

C'est le composant matériel BCU qui est chargé de décoder les bits de poids fort de l'adresse pour déterminer à quel segment appartient l'adresse, et donc quelle cible est sélectionnée pour répondre à la commande.

Question A5 Fonction de transition Automate TARGET_FSM

$A = \text{SEL} \cdot A4' \cdot A3' \cdot A2' \cdot \text{READ}'$

$B = \text{SEL} \cdot A4' \cdot A3' \cdot A2 \cdot \text{READ}'$

$C = \text{SEL} \cdot A4' \cdot A3 \cdot A2' \cdot \text{READ}'$

$D = \text{SEL} \cdot A4' \cdot A3 \cdot A2 \cdot \text{READ}'$

$E = \text{SEL} \cdot A4 \cdot A3' \cdot A2' \cdot \text{READ}'$

$F = \text{SEL} \cdot A4 \cdot A3' \cdot A2 \cdot \text{READ}$

$G = \text{SEL} \cdot A4 \cdot A3 \cdot A2' \cdot \text{READ}$

$H = \text{SEL} \cdot A4 \cdot A3 \cdot A2 \cdot \text{READ}$

$I = \text{SEL} \cdot (A + B + C + D + E + F + G + H)'$

$J = \text{SEL}'$

$Z = 1$